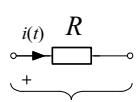



## OTPOR



$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$

$$u(t) = R \cdot i(t)$$


## KAPACITET

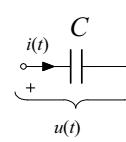

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$

$$u(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = u_C(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

## INDUKTIVITET

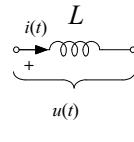

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau = i_L(0) + \frac{1}{L} \int_0^t u(\tau) d\tau$$

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

**Transformer** → dva induktiviteta koji su međuinduktivno vezani

$$u_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2(t) = +M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$u_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2(t) = -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$u_1(t) = n \cdot u_2(t)$$

$$i_1(t) = -\frac{1}{n} \cdot i_2(t)$$

$$u_1(t) = -n \cdot u_2(t)$$

$$i_1(t) = \frac{1}{n} \cdot i_2(t)$$

**Girator** je četveropol određen simbolom

$$u_1(t) = r \cdot i_2(t)$$

$$u_2(t) = -r \cdot i_1(t)$$

**Negativni konvertor**

$$u_1(t) = k_1 \cdot u_2(t)$$

$$i_2(t) = k_2 \cdot i_1(t)$$

$$k = k_1 \cdot k_2$$

**Operacijsko pojačalo** → element sa 3 prilaza.

$$u_2(t) = u_1(t) + u_3(t)$$

$$u_2 - u_1 = \frac{u_3}{A} \rightarrow 0$$

## Kapacitet

$$U(s) = \frac{1}{sC} I(s) + \frac{u_c(0)}{s}$$

$$I(s) = sCU(s) - Cu_c(0)$$

## Induktivitet

$$I(s) = \frac{1}{sL} U(s) + \frac{i_L(0)}{s}$$

$$U(s) = sLI(s) - Li_L(0)$$

$$Z(s) = \frac{1}{sC}$$

$$Z(s) = sL$$

→ **transformator mijenja vrijednost otpora**

$$R_{ul_r} = \frac{U_1}{I_1} = -n^2 \frac{U_2}{I_2} = n^2 R$$

→ **girator invertira vrijednost otpora**

$$R_{ul_g} = \frac{U_1}{I_1} = -r^2 \frac{I_2}{U_2} = \frac{r^2}{R}$$

→ **negativni konvertor mijenja predznak**

$$R_{ul_{NK}} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{k_1 \cdot U_2}{k_2^{-1} \cdot I_2} = -k_1 k_2 R$$

$$\mathbf{U}_g = \mathbf{Z}_p \cdot \mathbf{I}_p \quad U_g \rightarrow \text{vektor naponskih izvora i početnih veličina u petljama}$$

$$\mathbf{U}_p = \begin{bmatrix} U_{g1}(s) + \frac{u_{C5}(0)}{s} - L_2 i_{L2}(0) \\ L_2 i_{L2}(0) \\ -\frac{u_{C5}(0)}{s} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{Z}_p$  kvadratna matrica  $\rightarrow$  **matrica impedancija petlji**:

$$\mathbf{Z}_p = \begin{bmatrix} R_1 + sL_2 + \frac{1}{sC_5} & -sL_2 & -\frac{1}{sC_5} \\ -sL_2 & R_3 + R_4 + sL_2 & -R_4 \\ -\frac{1}{sC_5} & -R_4 & R_4 + R_6 + \frac{1}{sC_5} \end{bmatrix}$$

■ Element glavne dijagonale  
■  $\rightarrow$  suma impedancija u promatranoj petlji.  
■ Elementi izvan glavne dijagonale  
■  $\rightarrow$  impedancije, zajedničke dvjema petljama.  
■ Elementi izvan glavne dijagonale imaju negativan predznak  
■  $\rightarrow$  posljedica odabira istoga smjera za sve struje petlji.

$\mathbf{I}_p$   $\rightarrow$  vektor struja petlji

$$\mathbf{I}_p = \begin{bmatrix} I_{p1} \\ I_{p2} \\ I_{p3} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{I}_g = \mathbf{Y}_v \cdot \mathbf{U}_v$$

$\mathbf{I}_g$   $\rightarrow$  vektor strujnih izvora

$$\mathbf{I}_g = \begin{bmatrix} \frac{U_{g1}(s) + i_{L2}(0)}{R_1} \\ -\frac{i_{L2}(0)}{s} - C_5 u_{C5}(0) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{Y}_v$  kvadratna matrica  $\rightarrow$  **matrica admitancija čvorišta**.

$$\mathbf{Y}_v = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{sL_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{sL_2} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{sL_2} & \frac{1}{sL_2} + \frac{1}{R_4} + sC_5 & -\frac{1}{R_4} \\ -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \end{bmatrix}$$

- Element glavne dijagonale matrice
- $\rightarrow$  suma admitancija grana vezanih na promatrano čvorište.
- Elementi izvan glavne dijagonale
- $\rightarrow$  admitancije grana, spojenih na dva promatrana čvorišta.
- Negativni predznaci elemenata izvan glavne dijagonale  
■  $\rightarrow$  posljedica odabira orijentacija napona čvorišta.

$\mathbf{U}_v$   $\rightarrow$  vektor napona čvorišta

$$\mathbf{U}_v = \begin{bmatrix} U_{v1} \\ U_{v2} \\ U_{v3} \end{bmatrix}$$

### Tablica $\mathcal{L}$ transformacije

$1 \circlearrowleft \bullet \frac{1}{s}$	$\sin \omega t \circlearrowleft \bullet \frac{\omega}{s^2 + \omega^2},$	$\cos \omega t \circlearrowleft \bullet \frac{s}{s^2 + \omega^2},$
$t \circlearrowleft \bullet \frac{1}{s^2}$	$\text{sh } \omega t \circlearrowleft \bullet \frac{\omega}{s^2 - \omega^2},$	$\text{ch } \omega t \circlearrowleft \bullet \frac{s}{s^2 - \omega^2}.$
$e^{-at} \circlearrowleft \bullet \frac{1}{s+a}$		
$\frac{1}{b-a}(e^{-at} - e^{-bt}) \circlearrowleft \bullet \frac{1}{(s+a)(s+b)}$		
$\frac{1}{a-b}(ae^{-at} - be^{-bt}) \circlearrowleft \bullet \frac{s}{(s+a)(s+b)}$		
$\frac{1}{a}e^{-bt} \sin(at) \circlearrowleft \bullet \frac{1}{(s+b)^2 + a^2}$		
$e^{-bt}(\cos(at) - \frac{b}{a} \sin(at)) \circlearrowleft \bullet \frac{s}{(s+b)^2 + a^2}$		


- Kirchhoffov zakon za struje (KZS) i
- Algebarska suma struja, koje se sastaju u jednom čvorištu mreže s koncentriranim elementima u svakom je trenutku jednak nuli.
- Strujama orijentiranim od čvorišta pridružiti
  - pozitivan predznak
  - Strujama orijentiranim prema čvorištu pridružiti
    - negativan predznak.
- za mrežu s  $N_v$  čvorišta broj linearne neovisnih jednadžbi KZS jednak  $N_v - 1$ .

- Kirchhoffov zakon za napone (KZN).
- Za svaku mrežu moguće je napisati onoliko jednadžbi KZN koliko ta mreža sadrži zatvorenih kontura.
- Za mrežu s  $N_v$  čvorišta i  $N_b$  grana, broj linearne neovisnih jednadžbi KZN jednak je

$$N_b - (N_v - 1) = N_b - N_v + 1$$
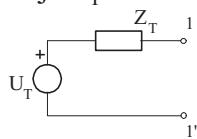
## Theveninov teorem


- Svakoj linearnej, vremenski nepromjenjivoj, aktivnoj mreži s jednim prilazom moguće je odrediti ekvivalentni dvopol koji se sastoji od jednog neovisnog naponskog izvora  $U_T$  i jedne serijski spojene impedancije  $Z_T$



- Napon  $U_T$  naponskog izvora jednak je naponu na otvorenim priključnicama promatrane mreže.
- Impedancija  $Z_T$  je jednak impedanciji gledanoj sa prilaza mreže uz
- ugašene sve neovisne izvore (ovisni izvori ostaju u krugu) i
- uz početne uvjete na kapacitetima i induktivitetima jednakе nuli.
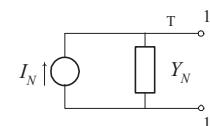
## Nortonov teorem

- Svakoj linearnej, vremenski nepromjenjivoj, aktivnoj mreži s jednim prilazom moguće je odrediti ekvivalentni dvopol koji se sastoji od jednog neovisnog strujnog izvora  $I_N$  i jedne paralelno spojene admitancije  $Y_N$



- Struja  $I_N$  strujnog izvora jednak je struji kroz kratko spojene priključnice promatrane mreže
- Admitancija  $Y_N$  je jednak admitanciji gledanoj sa prilaza mreže uz ugašene sve neovisne izvore i uz početne uvjete na kapacitetima i induktivitetima jednakе nuli.


## Teorem superpozicije

- Odziv  $y(t)$  linearnog kruga na istovremeno djelovanje  $n$  različitih pobuda  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ , koje kad se primijene pojedinačno daju odzive  $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ , jednak je sumi svih tih odziva, tj.


$$y(t) = \sum_{k=1}^n y_k(t)$$

- Pobude mogu biti neovisni naponski ili strujni izvori, kao i početni naponi na kapacitetima i struje u induktivitetima.

### posmicanjem naponskoga izvora.

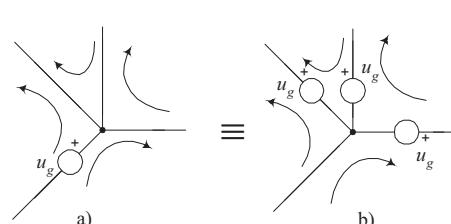


### Posmicanje strujnoga izvora

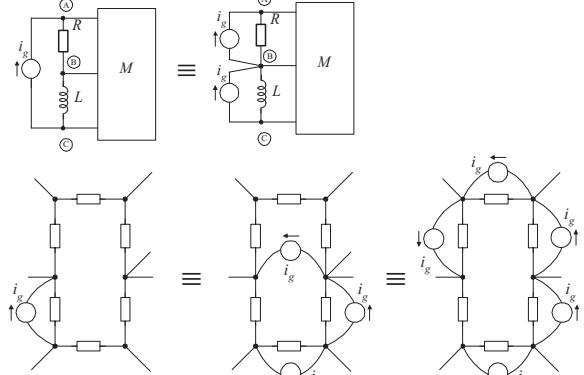



- $\mathbf{b} \rightarrow$  grana (odnosno grane)
- $\mathbf{v} \rightarrow$  čvor (čvorovi)
- $\mathbf{p} \rightarrow$  petlja (petlje)
- $\mathbf{t} \rightarrow$  grana stabla (grane stabla)
- $\mathbf{s} \rightarrow$  spona (spone)
- $\mathbf{r} \rightarrow$  rez (rezovi)
- $\mathbf{N} \rightarrow$  broj nečega (npr.  $N_b$  – broj grana)

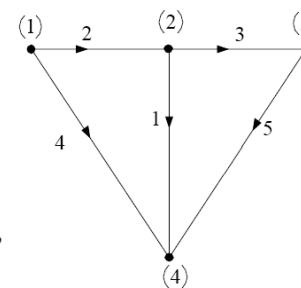- $N_t = N_r = N_v - 1$
- $N_s = N_p = N_b - N_v + 1$




$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} g1 & g2 & g3 & g4 & g5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \check{c}1 \\ \check{c}2 \\ \check{c}3 \end{array} \quad \text{ulazi: } -1$$

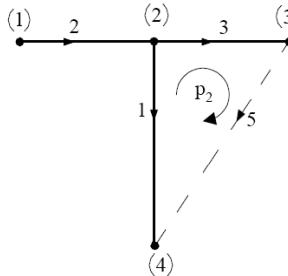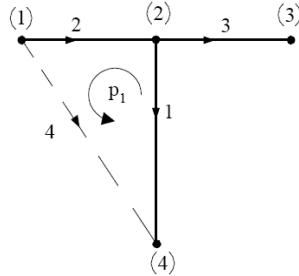- $\mathbf{A}_a \rightarrow$  matrica incidencije; veličine je  $N_v \times N_b$
- $\mathbf{A} \rightarrow$  reducirana matrica incidencije; veličine je  $N_t \times N_b$
- $\mathbf{S} \rightarrow$  spojna matrica; veličine je  $N_s \times N_b$
- $\mathbf{Q} \rightarrow$  rastavna matrica; veličine je  $N_t \times N_b$


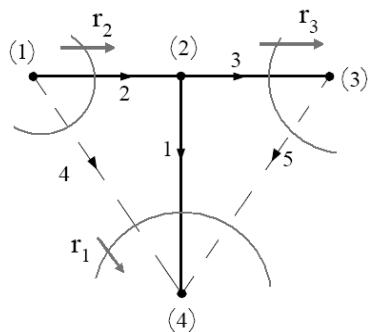
$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} g1 & g2 & g3 & g4 & g5 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} p1 \\ p2 \end{array} \quad \text{u smjeru spone: } 1$$



$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} g1 & g2 & g3 & g4 & g5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} r1 \\ r2 \\ r3 \end{array} \quad \text{u smjeru reza: } 1$$

Nepoznanice su:

- $\mathbf{U}_b \rightarrow$  vektor stupac duljine  $N_b$  gdje svaki član matrice predstavlja jedan napon grane
- $\mathbf{U}_v \rightarrow$  vektor stupac duljine  $N_v$  gdje svaki član matrice predstavlja jedan napon čvora
- $\mathbf{U}_r \rightarrow$  vektor stupac duljine  $N_r$  gdje svaki član matrice predstavlja jedan napon reza
- $\mathbf{I}_b \rightarrow$  vektor stupac duljine  $N_b$  gdje svaki član matrice predstavlja jednu struju grane
- $\mathbf{I}_p \rightarrow$  vektor stupac duljine  $N_p$  gdje svaki član matrice predstavlja jednu struju petlji

Poznate matrice:

- $\mathbf{U}_{0b} \rightarrow$  vektor stupac duljine  $N_b$  gdje svaki član matrice predstavlja vrijednost napona izvora i početnih uvjeta u grani
- $\mathbf{U}_{0p} \rightarrow$  vektor stupac duljine  $N_p$  gdje svaki član matrice predstavlja vrijednost napona izvora i početnih uvjeta u petlji
- $\mathbf{I}_{0b} \rightarrow$  vektor stupac duljine  $N_b$  gdje svaki član matrice predstavlja vrijednost struje izvora i početnih uvjeta u grani
- $\mathbf{I}_{0v} \rightarrow$  vektor stupac duljine  $N_v$  gdje svaki član matrice predstavlja vrijednost struje izvora i početnih uvjeta čvora
- $\mathbf{I}_{0r} \rightarrow$  vektor stupac duljine  $N_r$  gdje svaki član matrice predstavlja vrijednost struje izvora i početnih uvjeta reza
- $\mathbf{Z}_b \rightarrow$  kvadratna matrica veličine  $N_b \times N_b$ ; sadrži impedancije grana
- $\mathbf{Z}_p \rightarrow$  kvadratna matrica veličine  $N_p \times N_p$ ; sadrži impedancije petlji
- $\mathbf{Y}_b \rightarrow$  kvadratna matrica veličine  $N_b \times N_b$ ; sadrži admitancije grana
- $\mathbf{Y}_v \rightarrow$  kvadratna matrica veličine  $N_v \times N_v$ ; sadrži admitancije čvora
- $\mathbf{Y}_r \rightarrow$  kvadratna matrica veličine  $N_r \times N_r$ ; sadrži admitancije rezova

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{a \cdot d - b \cdot c} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Jednadžbe strujno naponskih relacija:

$$\mathbf{U}_b = \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{I}_b + \mathbf{U}_{0b}$$

$$\mathbf{I}_b = \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{U}_b + \mathbf{I}_{0b}$$

- Jednadžbe petlji  $\rightarrow \mathbf{Z}_p \cdot \mathbf{I}_p = \mathbf{U}_{0p}$  • Jednadžbe čvorova  $\rightarrow \mathbf{Y}_v \cdot \mathbf{U}_v = \mathbf{I}_{0v}$  • Jednadžbe rezova  $\rightarrow \mathbf{Y}_r \cdot \mathbf{U}_r = \mathbf{I}_{0r}$

$$\mathbf{Z}_p = \mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{S}^T$$

$$\mathbf{Y}_v = \mathbf{A} \cdot \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{A}^T$$

$$\mathbf{Y}_r = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{Q}^T$$

$$\mathbf{U}_{0p} = -\mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{0b}$$

$$\mathbf{I}_{0v} = -\mathbf{A} \cdot \mathbf{I}_{0b}$$

$$\mathbf{I}_{0r} = -\mathbf{Q} \cdot \mathbf{I}_{0b}$$

$$H(s) = \frac{\text{odziv}}{\text{pobuda}}$$

$$\alpha(\omega) = 20 \log |H(j\omega)|$$

$$H(s) = |H(s)| e^{j\angle H(s)}$$


$$|H(j\omega)| = \sqrt{(Re[H(j\omega)])^2 + (Im[H(j\omega)])^2}$$

$$\angle H(j\omega) = \arctan \left( \frac{Im[H(j\omega)]}{Re[H(j\omega)]} \right)$$
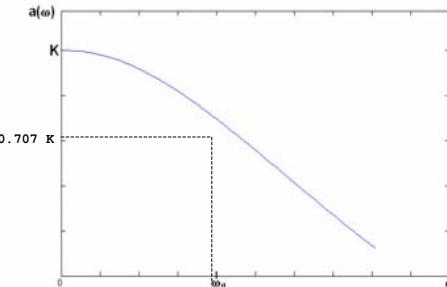
### 1) Niskopropusni (NP)

$$H(s) = K \cdot \frac{\omega_g}{s + \omega_g}$$


$$a(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_g}\right)^2}}$$



$$a(\omega_g) = \frac{K}{\sqrt{2}} = 0,707K$$

$$H(s) = K \frac{\omega_p^2}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q_p}s + \omega_p^2}$$
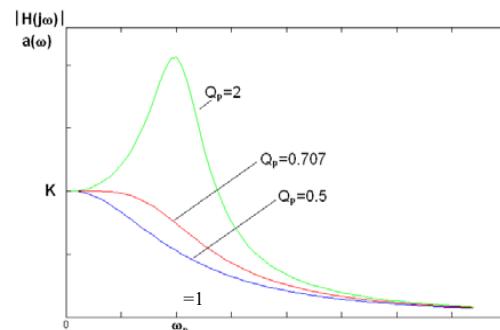
$$a(\omega) = K \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^2 + \left(\frac{1}{Q_p} \frac{\omega}{\omega_p}\right)^2}}$$



### 2) Visokopropusni (VP)

$$H_{VP}(s) = \frac{K \cdot s}{s + \omega_g}$$





$$a(\omega) = K \frac{|\omega|}{\sqrt{\omega^2 + \omega_g^2}}$$

$$\phi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} \left( \frac{\omega}{\omega_g} \right)$$

$$H(s) = K \cdot \frac{s^2}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q_p}s + \omega_p^2}$$

$$a(\omega) = |H(j\omega)| = K \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega_p^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega \omega_p}{Q_p}\right)^2}}$$
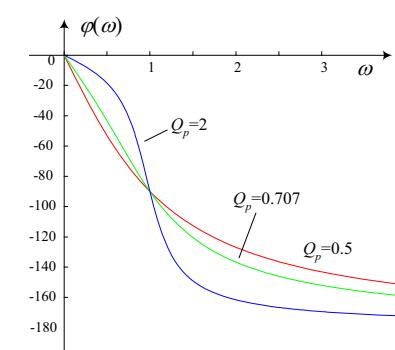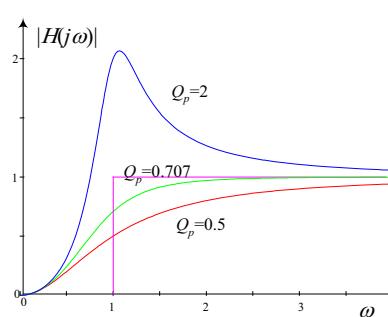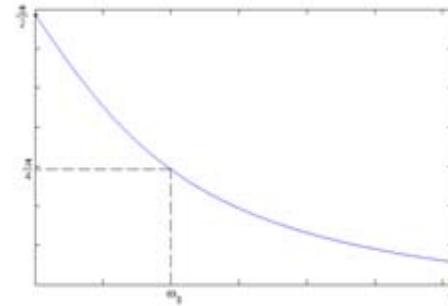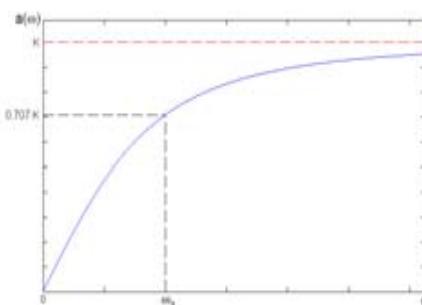
$$\phi(\omega) = \pi - \operatorname{arctg} \frac{\omega_p \cdot \omega / Q_p}{\omega_p^2 - \omega^2}$$





### 3) Pojasno propusni (PP)

$$s \cdot \frac{\omega_p}{Q_p}$$

$$H_{PP}(s) = K \cdot \frac{s^2 + \frac{\omega_p}{Q_p}s + \omega_p^2}{s^2 + \omega_p^2}$$

$$a_{pp}(\omega) = \sqrt{1 + Q_p^2 \left( \frac{\omega}{\omega_p} - \frac{\omega_p}{\omega} \right)^2}$$
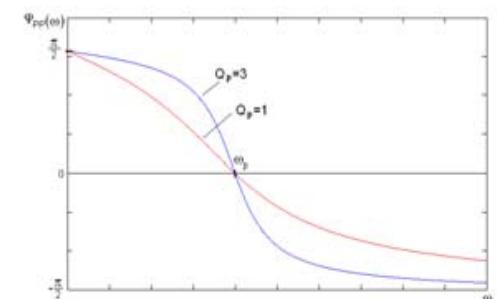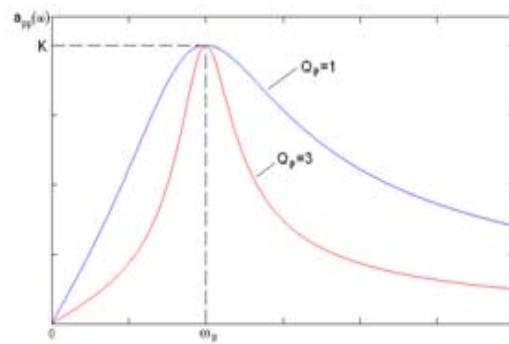
$$\varphi_{pp}(\omega) = -\operatorname{arctg} \left[ Q \left( \frac{\omega}{\omega_p} - \frac{\omega_p}{\omega} \right) \right]$$






#### 4) Pojasna brana (PB)

$$H_{PB}(s) = K \cdot \frac{s^2 + \omega_p^2}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q_p} s + \omega_p^2}$$

$$a_{PB}(\omega) = K \cdot \frac{Q_p \left| \frac{\omega_p}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_p} \right|}{\sqrt{1 + Q_p^2 \left( \frac{\omega_p}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_p} \right)^2}}$$
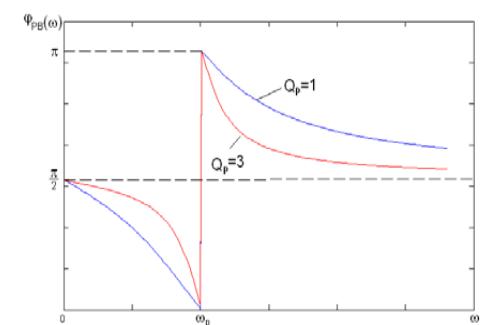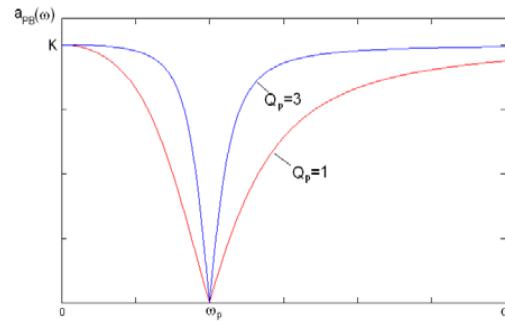
$$\varphi_{PB}(\omega) = \pi S(\omega - \omega_p) - \arctg \left( Q_p \left( \frac{\omega_p}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_p} \right) \right)$$



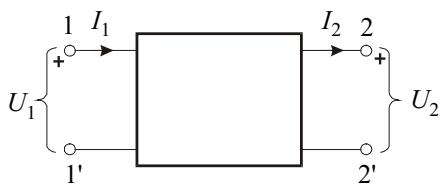

### Strujne jednadžbe četveropola

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & -y_{12} \\ y_{21} & -y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

### Naponske jednadžbe četveropola


$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & -z_{12} \\ z_{21} & -z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

### Prijenosne jednadžbe četveropola

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

■ y-parametri → iz četveropola na kratko z-parametri → iz četveropola na prazno α-parametri → iz 2-2' na prazno i na kratko


$$y_{11} = \left. \frac{I_1}{U_1} \right|_{U_2=0}$$

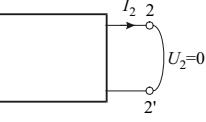


$$z_{11} = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{I_2=0}$$

$$z_{21} = \left. \frac{U_2}{I_1} \right|_{I_2=0}$$

$$A = \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_2=0}$$

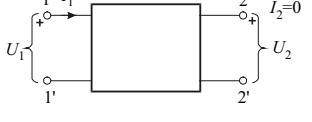

$$y_{12} = -\left. \frac{I_1}{U_2} \right|_{U_1=0}$$

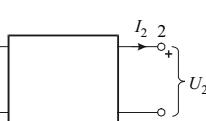

$$z_{12} = -\left. \frac{U_1}{I_2} \right|_{I_1=0}$$

$$z_{22} = -\left. \frac{U_2}{I_2} \right|_{I_1=0}$$

$$B = \left. \frac{U_1}{I_2} \right|_{U_1=0}$$

$$D = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{U_1=0}$$

$$[z] = [y]^{-1}$$

### Hibridne jednadžbe četveropola


$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_2 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

### Hibridne jednadžbe četveropola


$$\begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

h-parametri → iz 1-1' na prazno i 2-2' na kratko g-parametri → iz 2-2' na prazno i 1-1' na kratko


$$h_{11} = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{U_2=0}$$

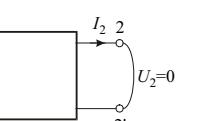


$$g_{11} = \left. \frac{I_1}{U_1} \right|_{I_2=0}$$

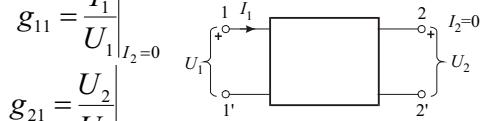


$$h_{12} = \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_1=0}$$

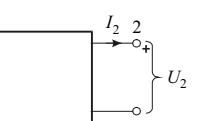


$$g_{12} = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{U_1=0}$$

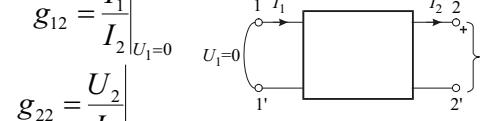

$$h_{22} = \left. \frac{I_2}{U_2} \right|_{I_1=0}$$

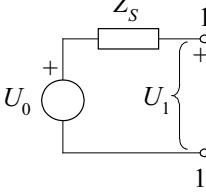

$$g_{22} = \left. \frac{U_2}{I_2} \right|_{U_1=0}$$

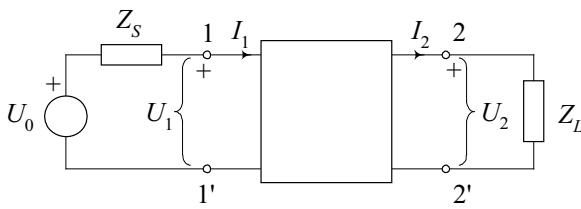

- Prijenosnu funkciju napona  $H_u(s) = U_2(s)/U_1(s)$
- Prijenosnu funkciju struje  $H_i(s) = I_2(s)/I_1(s)$
- Ekvivalentnu ulaznu impedanciju  $Z_u(s) = U_1(s)/I_1(s)$
- Ekvivalentnu izlaznu impedanciju  $Z_i(s) = -U_2(s)/I_2(s)|_{U_0=0}$

### Prijenosne funkcije izražene z-parametrima

$$H_i(s) = \frac{I_2}{I_1} = \frac{z_{21}}{Z_L + z_{22}}$$

### Prijenosne funkcije izražene y-parametrima

$$H_i(s) = \frac{I_2}{I_1} = \frac{Y_L y_{21}}{y_{11}(y_{22} + Y_L) - y_{12} y_{21}}$$

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_L z_{21}}{z_{11}(z_{22} + Z_L) - z_{12} z_{21}}$$

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{y_{21}}{Y_L + y_{22}}$$

$$Z_{ul1} = \frac{U_1}{I_1} = z_{11} - z_{12} \cdot \frac{z_{21}}{Z_L + z_{22}}$$

$$Y_{ul1} = y_{11} - \frac{y_{12} y_{21}}{Y_2 + y_{22}}$$

$$Z_{ul2} = -\frac{U_2}{I_2} = z_{22} - \frac{z_{12} z_{21}}{z_{11} + Z_L}$$

$$Y_{ul2} = y_{22} - \frac{y_{12} y_{21}}{Y_1 + y_{11}}$$

### Prijenosne funkcije izražene prijenosnim parametrima

$$H_i(s) = \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{CZ_L + D}$$

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_L}{AZ_L + B}$$


$$H(s) = \frac{U_2}{U_0} = \frac{Z_L}{AZ_L + B + Z_s(CZ_L + D)}$$

$$Z_{ul} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{AZ_2 + B}{CZ_2 + D}$$

$$Z_{ul2} = -\frac{U_2}{I_2} = \frac{DZ_1 + B}{CZ_1 + A}$$

## Ekvivalentni četveropol u T-spoju

Recipročni četveropol  $z_{12}=z_{21}$

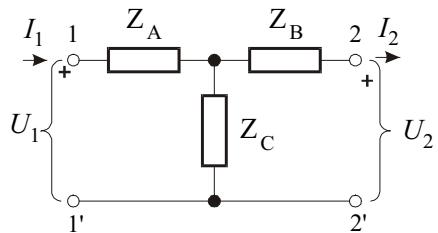


$$Z_A = z_{11} - z_{12}$$


$$Z_B = z_{22} - z_{12}$$

$$Z_C = z_{12} = z_{21}$$

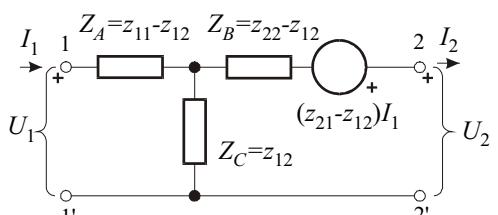Nerecipročni četveropol  $z_{12} \neq z_{21}$




Serijski spoj četveropola:

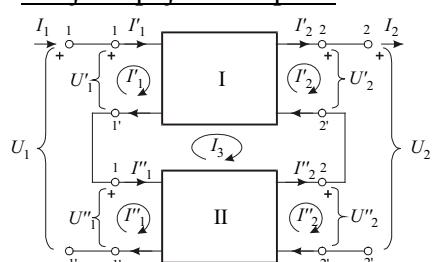


$$[z] = [z'] + [z'']$$

Serijsko-paralelni spoj četveropola:

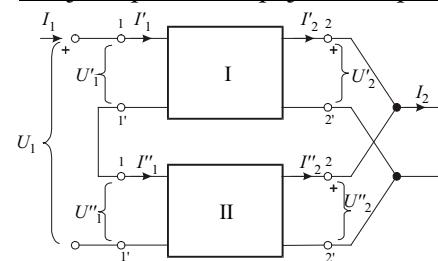

$$[h] = [h'] + [h'']$$


Lanac ili kaskada četveropola:

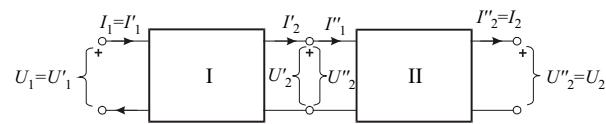

$$[a] = [a'] \cdot [a'']$$

## Ekvivalentni četveropol u Π-spoju

Recipročni četveropol  $y_{12}=y_{21}$

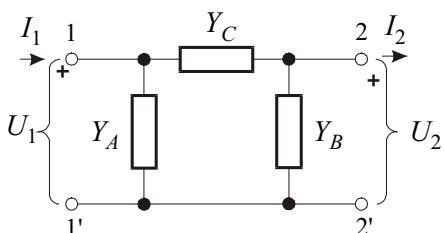


$$Y_A = y_{11} - y_{12}$$


$$Y_B = y_{22} - y_{12}$$

$$Y_C = y_{12} = y_{21}$$

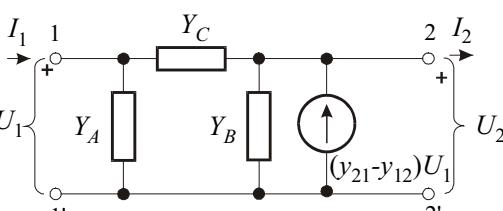Nerecipročni četveropol  $y_{12} \neq y_{21}$




Paralelni spoj četveropola:

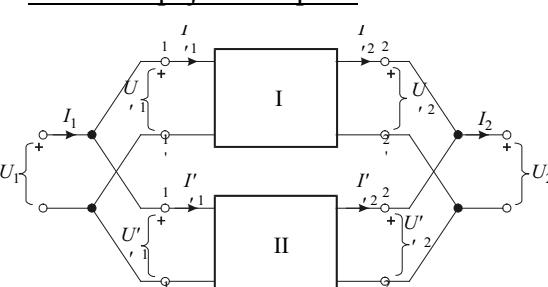

$$[y] = [y'] + [y'']$$

Paralelno-serijski spoj četveropola:

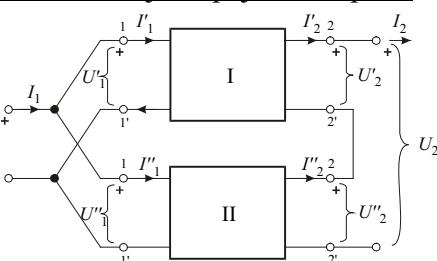

$$[g] = [g'] + [g'']$$

simetričan četveropol

$$z_{11} = z_{22}$$

$$y_{11} = y_{22}$$

$$A = D$$

$$\begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix} = -1$$

$$\begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix} = 1$$

recipročan četveropol

$$z_{12} = z_{21}$$

$$y_{12} = y_{21}$$

$$\Delta_A = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = AD - BC = 1$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R+sL}{G+sC}}$$

$$\gamma = \sqrt{(R+sL)(G+sC)}$$

$$g = \gamma \cdot l$$

sinusoidalna pobuda:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}}$$

$$\gamma = \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}$$

$$u(x,t) = U(x)e^{st}$$

$$i(x,t) = I(x)e^{st}$$

$$U(x) = U(0)\cosh \gamma x - I(0)Z_0 \sinh \gamma x$$

$$I(x) = -U(0)\frac{\sinh \gamma x}{Z_0} + I(0)\cosh \gamma x$$

$x$  - udaljenost od početka linije

$\gamma i Z_0$  - sekundarni parametri linije


$U(0)$  i  $I(0)$  - napon i struja na početku linije

$$U(l) = U(0)\cosh g - I(0)Z_0 \sinh g$$

$$I(l) = -U(0)\frac{\sinh g}{Z_0} + I(0)\cosh g$$

$$U(0) = U(l)\cosh g + I(l)Z_0 \sinh g$$
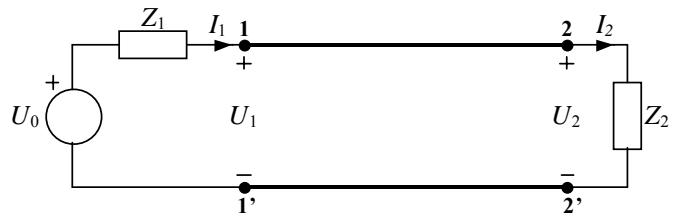
$$I(0) = U(l)\frac{\sinh g}{Z_0} + I(l)\cosh g$$



$$Z_{ul} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{U_2 \cosh g + I_2 Z_0 \sinh g}{U_2 \frac{\sinh g}{Z_0} + I_2 \cosh g}$$

$$U_2 = I_2 \cdot Z_2$$

$$Z_{ul} = Z_0 \frac{Z_2 \cosh g + Z_0 \sinh g}{Z_2 \sinh g + Z_0 \cosh g}$$

$$\Gamma_2 = \frac{Z_2 - Z_0}{Z_2 + Z_0} \quad \Gamma_1 = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_1 + Z_0}$$

$$|\Gamma_2| = \frac{|U_{odb}|}{|U_{pol}|}$$

### 1. LINIJA BEZ GUBITAKA

$$R = G = 0$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \gamma = s\sqrt{LC}$$

Za  $s = j\omega \rightarrow$  sinusna pobuda

$$\gamma = j\omega\sqrt{LC} = j\beta \quad \alpha = 0$$

### 2. LINIJA BEZ DISTORZIJE

$$RC = GL$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \gamma = \sqrt{RG} + s\sqrt{LC}$$

Za  $s = j\omega \rightarrow$  sinusna pobuda

$$\gamma = \sqrt{RC} + j\omega\sqrt{LC}$$

$$\alpha = R\sqrt{\frac{C}{L}} = \sqrt{RG} \quad \beta = \omega\sqrt{LC}$$

$$\nu = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

### 3. RC-LINIJA

$$G = 0 \quad L = 0$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R}{sC}}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R}{j\omega C}} = \sqrt{\frac{R}{\omega C}} \cdot e^{-j45^\circ}$$

$$\gamma = \sqrt{R \cdot j\omega C} = \sqrt{\omega RC} e^{j45^\circ} = \sqrt{\frac{\omega RC}{2}} + j\sqrt{\frac{\omega RC}{2}}$$

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega RC}{2}}$$

### 4. LINIJA S MALIM GUBICIMA

$$\omega L \gg R \quad \omega C \gg G$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot e^{-j\left(\frac{R}{2\omega L} - \frac{G}{2\omega C}\right)}$$

$$\gamma \cong \left( \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2} \sqrt{\frac{L}{C}} \right) + j\omega\sqrt{LC}$$

$$\alpha = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\beta = \omega\sqrt{LC}$$